



## Calcolo risposta in f di un EC

$$V_{uo} = -h_{fe} i_b \left( \frac{1}{h_{oe}} // R_C // R_{load} \right) \approx -100 \cdot i_b \cdot 0.5k$$


$$i_b = \frac{V_I}{h_{ie}} = \frac{1}{h_{ie}} \frac{V_1}{(R_S + R1 // R2 // h_{ie})} (R1 // R2 // h_{ie}) \approx \frac{V_1}{1k}$$

$$V_{uo} = -100 \cdot i_b \cdot 0.5k = -100 \frac{V_1}{1k} 0.5k = -50V_1$$


$$|A_{VO}|_{indB} = 20 \log 50 = 34dB$$

$$R_i = R_1 // R_2 // h_{ie} \approx h_{ie} = 1k\Omega$$

(9')

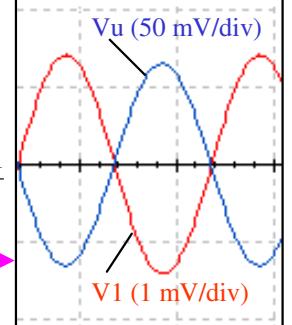

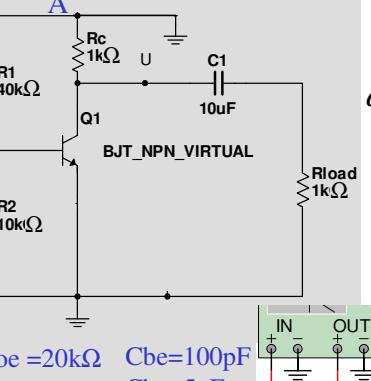$A_{v0}$ ,  $R_i$ ,  $R_u$ ,  $f_{ti}$ ,  $f_{ts}$   
V<sub>segna</sub> piccolo  $\Rightarrow$  BJT  
si può considerare li-  
neare  $\Rightarrow$  si può usare la  
sovraposizione effetti




$$C^* = C_{be} // C_{bc} = 100 + 5 = 105pF$$

$$R_{vistaDaC^*} = 900 // (100 + 50) = 129\Omega$$


$$\omega_p = \frac{1}{R_{vistaDaC^*} C^*} = \frac{1}{129 * 105p} = 74Mrad/s$$

$$f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} = 11.8MHz$$


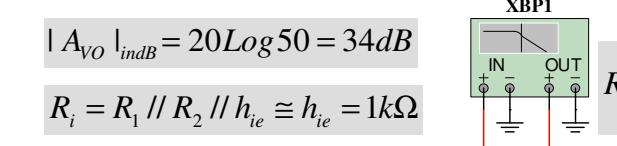
$$\frac{1}{f_s^2} = \frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_2^2}$$






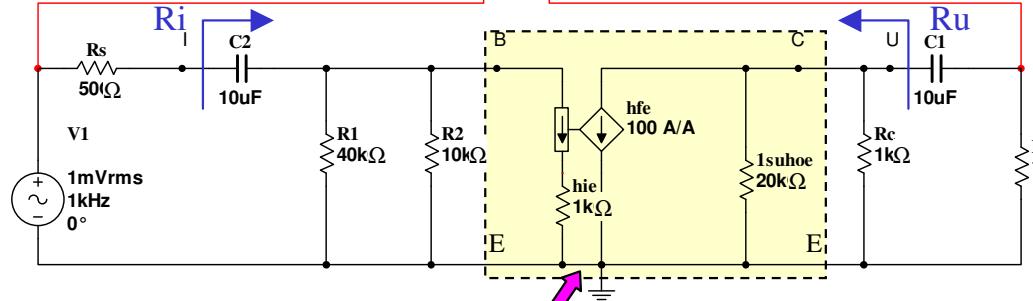
$$R_u = R_C // \frac{1}{h_{oe}} \approx R_C = 1k\Omega$$


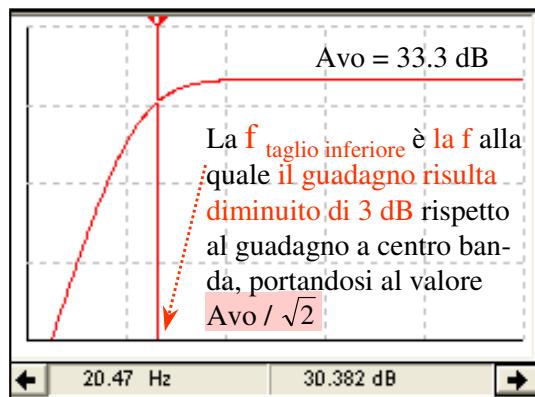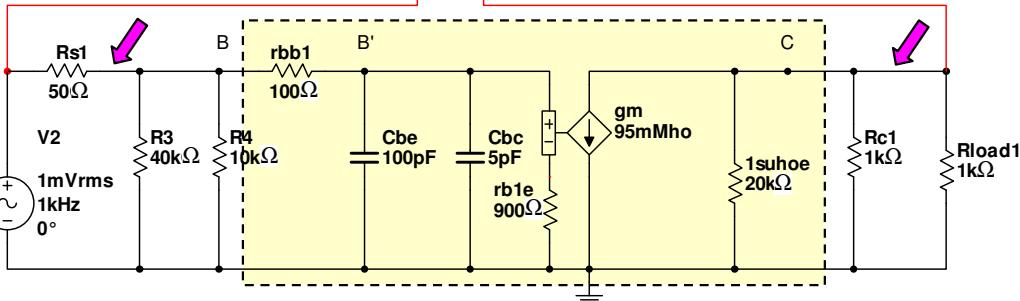
$$hie = 1k\Omega, hfe = 100, 1/hoe = 20k\Omega, Cbe = 100pF, Cbc = 5pF$$



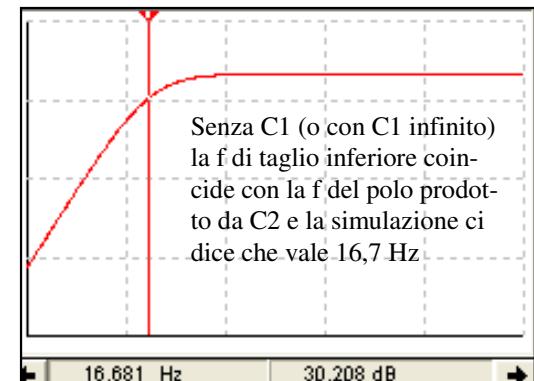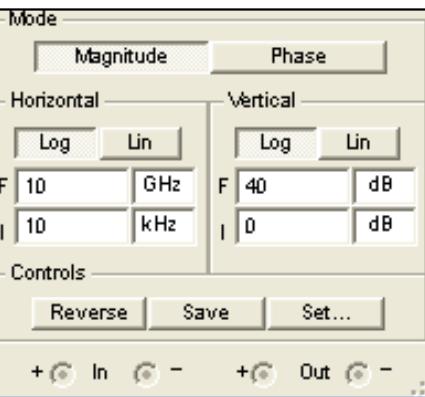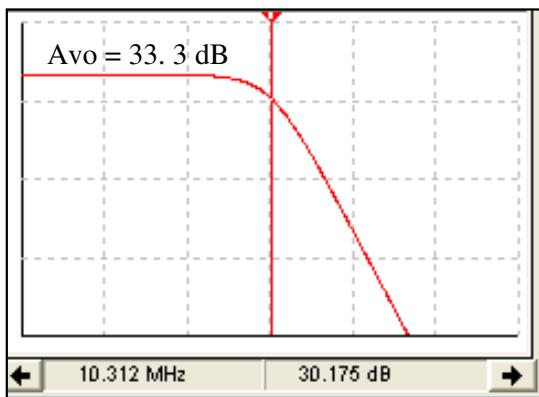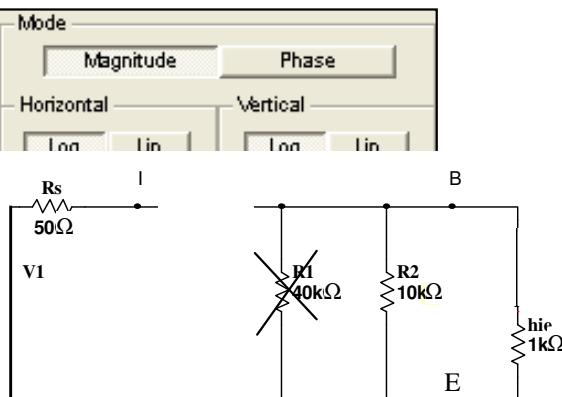La f taglio inferiore è la f alla quale il guadagno risulta diminuito di 3 dB rispetto al guadagno a centro banda, portandosi al valore  $Avo / \sqrt{2}$



$$R_{vistaDaC_2} = 50 + (1k // 10k) = 959\Omega$$

$$\omega_{polo\_C_2} = \frac{1}{R_{vistaDaC_2} C_2} = 104rad/s$$

$$f_{polo\_C_2} = \frac{\omega_{C_2}}{2\pi} = 17Hz$$

$$f_{taglio\_i}^2 = f_{polo1}^2 + f_{polo2}^2$$

$$f_{taglio\_i} = \sqrt{f_{p\_C1}^2 + f_{p\_C2}^2} = 19Hz$$

$$R_{vistaDaC_1} = 1k + 1k = 2k\Omega$$

$$\omega_{polo\_C_1} = \frac{1}{R_{vistaDaC_1} C_1} = 50rad/s$$

$$f_{polo\_C_1} = \frac{\omega_{C_1}}{2\pi} = 8Hz$$

Senza C2 (C2 infinito)

